به نام خدا

عنوان:

گزارش آزمایش اول - آشنایی با مبانی آزمایشگاه ریزپردازنده

اعضای گروه:

فربد خدادادی

عرفان صبحایی روی

استاد آزمایشگاه:

استاد محمد لآلي



چکیده

این آزمایش در قالب چهار سوال طراحی شده و اهداف آن شامل آشنایی با مفاهیم پایه آزمایشگاه ریزپردازنده، آشنایی با پیش نیازها و برنامه نویسی آردوینو و AVR میباشد. در این آزمایش با استفاده از نرم افزارهای مربوطه، یک برنامه ی چشمک زن برای آدوینو نوشته شده. همچنین در بخشهای دیگر آزمایش در مورد مدار reset در بخش آردوینو تحقیق به عمل آمده است و همچنین در مورد مقاومت pull-up توضیحاتی داده شده است. در بخش آخر آزمایش، اتصال دو حافظه ی EEPROM و انتقال اطلاعات بین آن دو برنامه نویسی و شبیه سازی شده است.

مقدمه و معرفی

این آزمایش از چهار بخش مختلف تشکیل شده.

در بخش اول آزمایش هدف راه اندازی محیط برنامه نویسی آردوینو و نوشتن یک برنامه ساده چشمک زن است. بدین منظور از نرم افزار رسمی Arduino IDE استفاده شده است که خود شامل باقی ابزارهای لازم برای اتصال به آردوینو میباشد. کد برنامه ی مورد نظر در بخش مثالهای نرم افزار مشاهده می شود.

در بخش دوم آزمایش هدف تحقیق و کسب اطلاعات در مورد مدار Reset است. با جستجو در سطح اینترنت، اطلاعات مربوط به این مدار جمع آوری شده و در بخش نتایج آزمایش آورده شده است.

در بخش سوم هدف شناخت و آشنایی با مقاومت Pull-up و پیدا کردن مقدار آن در مدار است. در این بخش نیز با جستجو در اینترنت اطلاعات مناسبی کسب شده است و در بخش نتایج آزمایش قابل مشاهده است.

در بخش چهارم و نهایی آزمایش هدف آشنایی با EEPROM و نحوه ی برنامه نویسی انتقال اطلاعات بین آنها می باشد. در این بخش با استفاده از AVR و کد ++۲ مربوط به انتقال اطلاعات در سیستم مذکور در صورت سوال، برنامه ی مورد نظر جهت انتقال یک رشته ی ۲۰۰ کاراکتری به EEPROM دریافت کننده و سپس نمایش آن در یک LCD برنامه نویسی شده است. همچنین با استفاده از نرمافزار Proteus شبیه سازی انجام شده و در قالب یک فایل تصویری در کنار فایل برنامه ها قرار گرفته است.

تجهيزات مورد استفاده

برای آزمایشات از ابزارهای زیر استفاده شده است:


- نرم افزار Arduino IDE
 - نرم افزار Proteus

- مرورگر Google Chrome
- یک IDE برای برنامه نویسی ++C

روش آزمایش و نتایج

سوال ۱

در این بخش نیاز بود تا ضمن آشنایی اولیه برنامه ای ساده بر برد آردوئینو اجرا کنیم. در ابتدا نیاز به توضیح است که آردوئینو پلتفرمی متن باز است که با استفاده از ارائه مدار های الکتریکی برنامه پذیر یا میکروکنترولر می توان کدهایی برای اجرا بر سخت افزار آن اجرا کرد. برای شروع کار در ابتدا نیاز بود تا dependency های مربوطه برای کدنویسی فراهم شوند. مرجع اصلی آردوئینو به آدرس arduino.cc ابزارهای مختلفی را برای نوشتن و اجرای برنامه بر روی بردها آماده کرده است. این سایت یک محیط یکپارچه برنامه نویسی (Develompment ارائه کرده است که پس از دانلود آن از وبسایت زیر می توان به کدنویسی پرداخت.

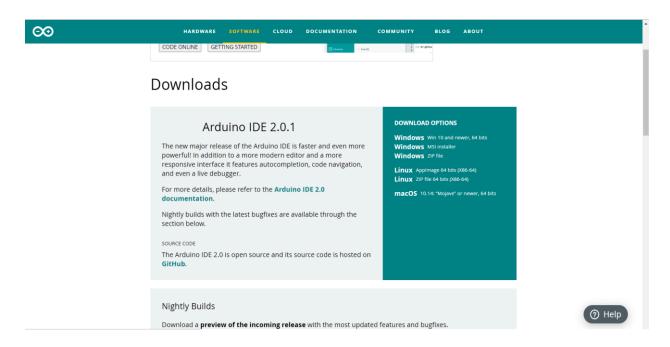

سپس با اجرای این برنامه و اتصال برد آردوئینو به سیستم با قطعه کد زیر مواجه می شویم:

همانطور که مشخص است ساختار کلی کد با دو تابع setup و loop مشخص شده اند، کدهایی که صرفا در شروع به اجرا نیاز به عمل کردن دارند در بخش setup و کدهایی که نیاز دارند که به طور مکرر تکرار شوند نیز درون تابع loop قرار می گیرند.

در ادامه کد مربوط به چشمک زن (blink) قابل مشاهده است:

در تابع setup ابتدا پین مربوطه به LED_BUILTIN را به عنوان خروجی اعلام می کنیم. سپس در تابع setup مقدار ولتاژ آن را HIGH (یک منطقی) قرار می دهیم و سپس به مدت ۱۰۰ میلی ثانیه تاخیر ایجاد می کنیم. پس از این مراحل مقدار ولتاژ را LOW (صفر منطقی) قرار می دهیم تا چراغ خاموش شود. لازم است پس از خاموش شدن چراغ نیزز تاخیر داشته باشیم تا بلافاصله در اجرای بعدی تابع loop چراغ روشن نشود.

سوال ۲

برخی مواقع پس از آنکه برنامه ای بر روی یک برد آپلود شد، نیاز است تا آثار آن برنامه در مدار پاک شود و مدار به حالت پیش فرض خود بازگردد. به این عملیات reset می گوییم. هنگامی که این ریست همگام و هماهنگ با کلاک CPU باشد این ریست یک ریست synchronous است و هنگامی که به محض فعالسازی مدار ریست بدون کوچک ترین درنگی مدار ریست شود به آن asynchronous ریست می گوییم. ریست های async پتانسیل به وجود آوردن خطاهایی را در مدار دارند.

نحوه عملکرد این مدار به این شکل است که مقاومتی به ولتاژ جمع کننده مشترک وصل است که از طرفی به سوییچی به زمین متصل است و همچنین خازنی موازی با سوییچ نیز در مدار وجود دارد که با استفاده از ذخیره سازی بار الکتریکی عملیات ریست را انجام می دهد. این مدار، مداری active-low است، به معنای آنکه هرگاه مقدار ولتاژ wol به آن اعمال شود، مدار ریست می شود، این اتفاق به این صورت می افتد که با فعال شدن آن، سوییچ متصل می شود که باعث خالی شدن شارژ خازن می شود که به ریست شدن مدار منجر می شود. طبق منابع مختلف در سطح اینترنت، مقدار مقاومت مذکور در مقیاس کیلو اهم و مقیاس خازن مذکور نیز در مقایس نانو فاراد می باشد.

سوال ۳

مقاومتهای pull-up، مقاومت هایی هستند که برای اطمینان حاصل کردن از اعمال مقدار یک منطقی به یک سیم هستند که در غیاب سیگنال ورودی استفاده می شوند. در مدارات منطقی مقادیر حاضر در سیم ها یا یک منطقی و یاصفر منطقی هستند، این مقدار در برخی مدارات پنج ولت و صفر ولت هستند. اما در عمل ممکن است تفاوت میانولتاژ مربوط به یک منطقی و صفر منطقی به مقداری رسد که با اطمینان نتوان تشخیص داد که واقعا چه مقداری بوده است، به این حالت، حالت امپدانس بالا گفته می شود که مقدار ولتاژ در حالت شناور بین معادل یک منطقی و صفر منطقی قرار می گیرد. این مقدار شناور می تواند عملکرد مدار را دچار اختلال بکند و حتی باعث شود که مدار در حالت آنستیبل قرار گیرد، لذا بایستی راه حلی برای جلوگیری از به وجود آمدن این مقادیر اندیشیده شود. مقاومت pull-up دقیقا برای رفع چنین مشکلی ابداع شده است که به این صورت عمل

می کند که همواره سعی می کند در صورت وجود عدم قطعیت در اختلاف پتانسیل در مدار، آن را بالا نگه دارد تا میکروپرسسور با مشکلات بالقوه مقادیر شناور و امپدانس بالا روبرو نشود.

سوال ۴

ریپازیتوری زیر شامل پاسخ و کد این بخش است:

ینک کد

منابع

- [1] "electronicwings," [Online]. Available: https://www.electronicwings.com/avr-atmega/atmega16-eeprom. [Accessed 1 5 2022].
- [2] "electronicwings," [Online]. Available: https://www.electronicwings.com/avr-atmega/lcd16x2-interfacing-with-atmega16-32. [Accessed 1 5 2022].